

Inhaltsverzeichnis - BCM Basisschaltpläne, Online Leser (NL)

Leser-Varianten mit Gleichspannungs TÖ

L20	Eingangsleser / =Spannungs TÖ	Seite 2
L21	Ein- Ausgangsleser / =Spannungs TÖ	Seite 4

Funktioniert in der PDF Datei als aktiver Link

Zentralen-Varianten mit Gleichspannungs TÖ **>500mA je TÖ**

Z20	1-Tür / Eingangsleser / =Spannungs TÖ	Seite 10
Z21	1-Tür / Ein- Ausgangsleser / =Spannungs TÖ	Seite 13
Z22	2-Tür / Eingangsleser / =Spannungs TÖ	Seite 16
Z23	2-Tür / Ein- Ausgangsleser / =Spannungs TÖ	Seite 19
Z24	3 oder 4-Tür / Eingangsleser / =Spannungs TÖ	Seite 24
Z25	3 oder 4-Tür / Ein- Ausgangsleser / =Spannungs TÖ	Seite 22

Funktioniert in der PDF Datei als aktiver Link

Zentralen-Varianten mit Gleichspannungs TÖ **bis 500mA oder Ansteuerung eines Mediator TÖ**

Z40	1-Tür / Eingangsleser / =Spannungs TÖ	Seite 11
Z41	1-Tür / Ein- Ausgangsleser / =Spannungs TÖ	Seite 14
Z42	2-Tür / Eingangsleser / =Spannungs TÖ	Seite 17
Z43	2-Tür / Ein- Ausgangsleser / =Spannungs TÖ	Seite 20
Z44	3 oder 4-Tür / Eingangsleser / =Spannungs TÖ	Seite 25
Z45	3 oder 4-Tür / Ein- Ausgangsleser / =Spannungs TÖ	Seite 23

Funktioniert in der PDF Datei als aktiver Link


Leser-Varianten mit Wechselspannungs TÖ

L30	Eingangsleser / ~Spannungs TÖ	Seite 3
L31	Ein- Ausgangsleser / ~Spannungs TÖ	Seite 5


Funktioniert in der PDF Datei als aktiver Link

Zentralen-Varianten mit Wechselspannungs TÖ

Z30	1-Tür / Eingangsleser / ~Spannungs TÖ	Seite 12
Z31	1-Tür / Ein- Ausgangsleser / ~Spannungs TÖ	Seite 15
Z32	2-Tür / Eing	

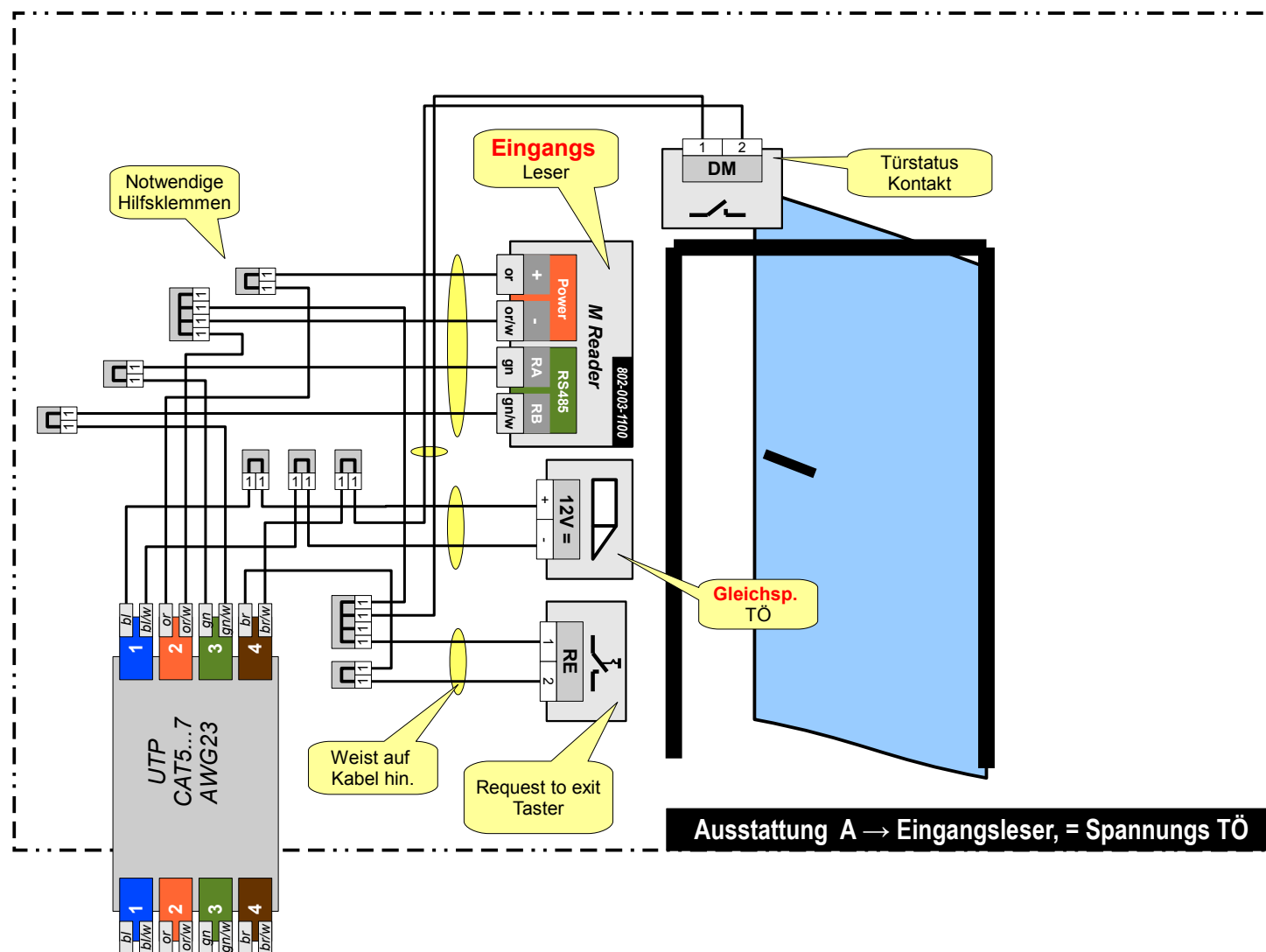

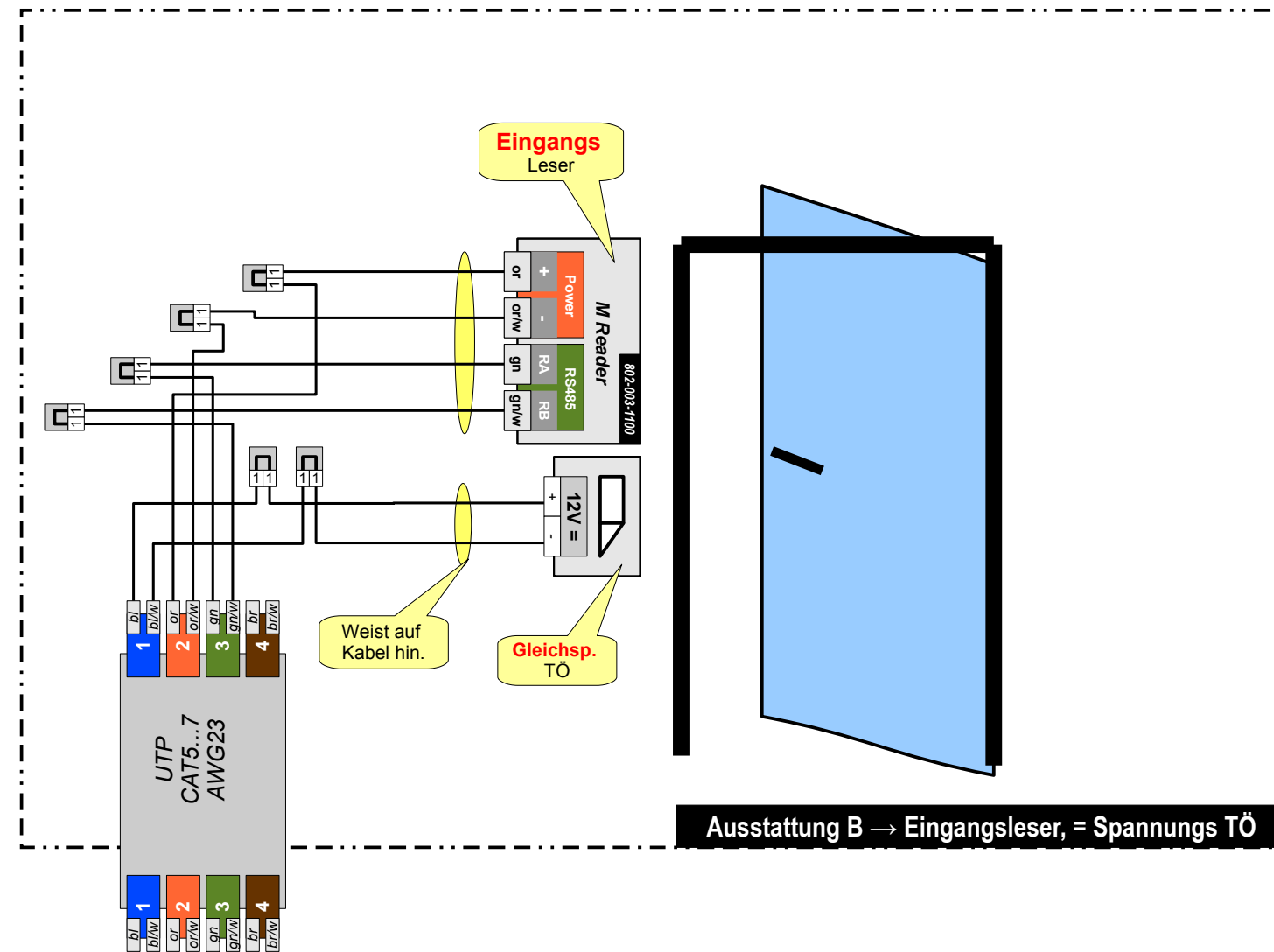Angeschlossen an
den TIF (door) 1...4
BCM Zentrale



Angeschlossen an
den TIF (door) 1...4
BCM Zentrale


Wichtiger Hinweis:

Alle Schaltungen für Gleichspannungs-Türöffner verwenden Ruhestrom Türöffner.
→ entriegelt OHNE Spannung !

Alternative zu Gleichspannungs TÖ
die **MEDIATOR** Ansteuerung.
(siehe hier)


Home

DIN A3 hoch			
BCM Basisschaltpläne, NL Leser			
Variante L20			
Eingangsleser / =Spannungs TÖ			
TCS	TürControlSysteme AG		Autor: Henry Winkelmann
	Geschwister-Scholl-Str. 7		Version: 10 Seite: 2 von: 31

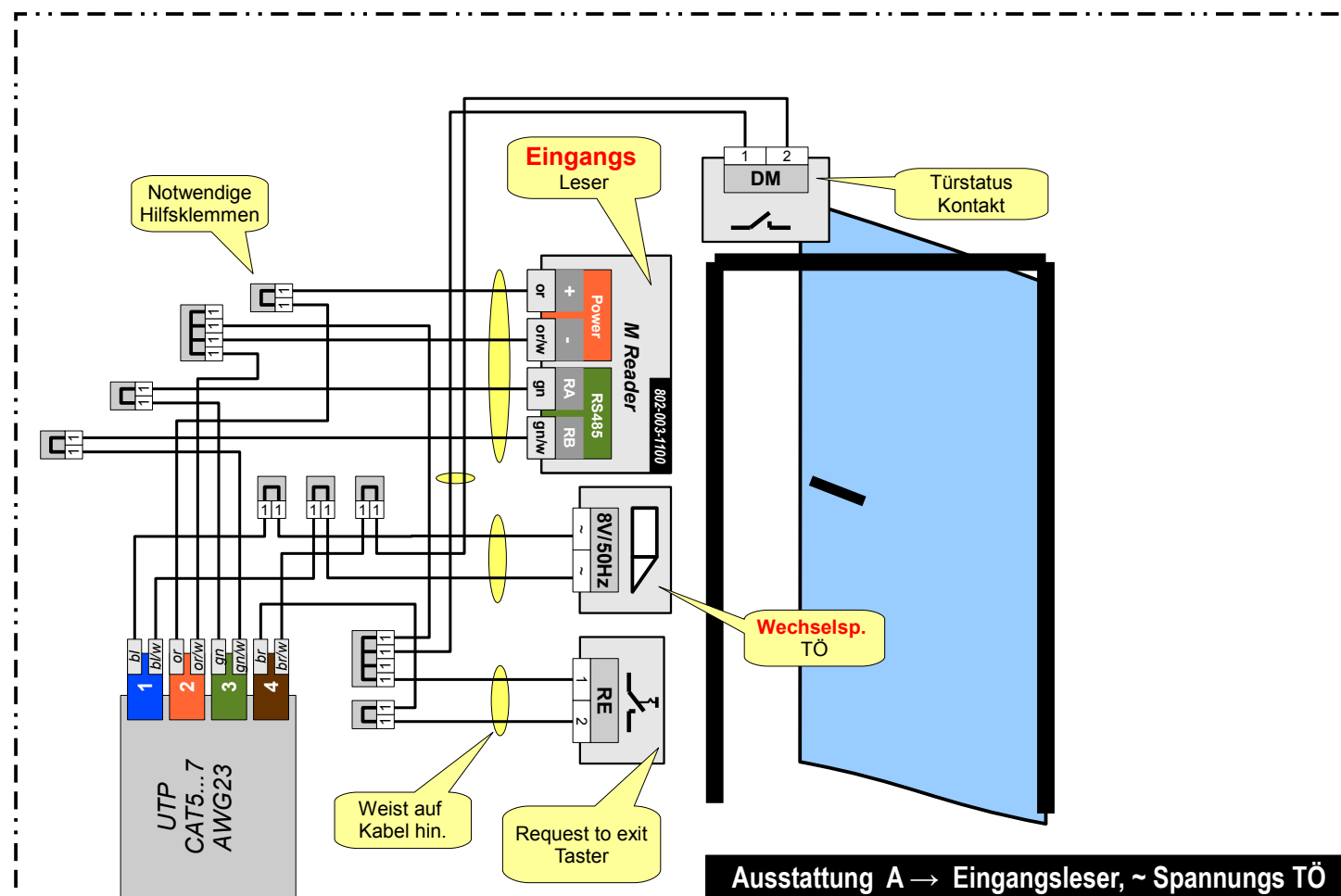

Angeschlossen an
den TIF (door) 1...4
BCM Zentrale

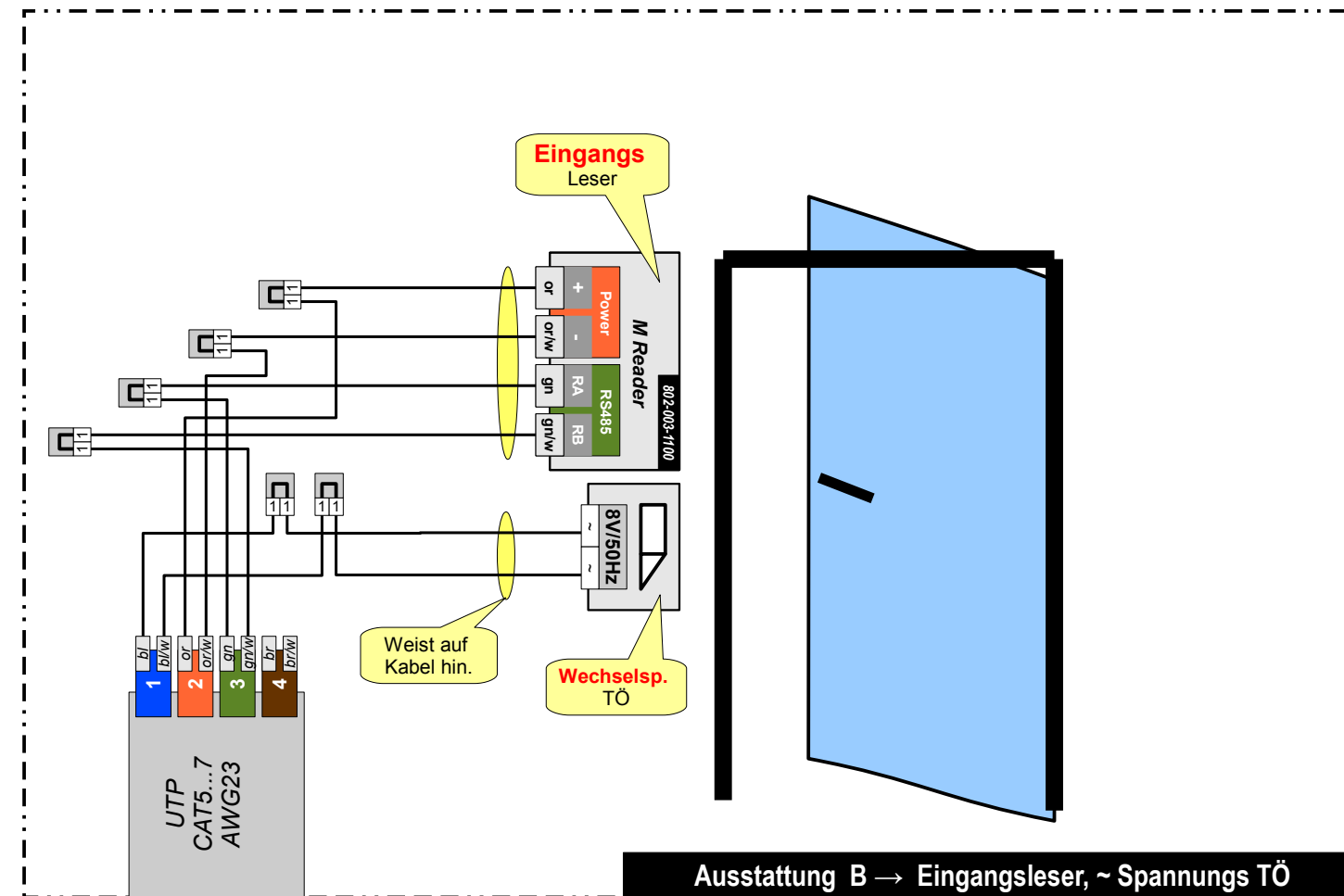
Ausstattung A → Eingangsleser, ~ Spannungs TÖ




Angeschlossen an
den TIF (door) 1...4
BCM Zentrale

Ausstattung B → Eingangsleser, ~ Spannungs TÖ

Home

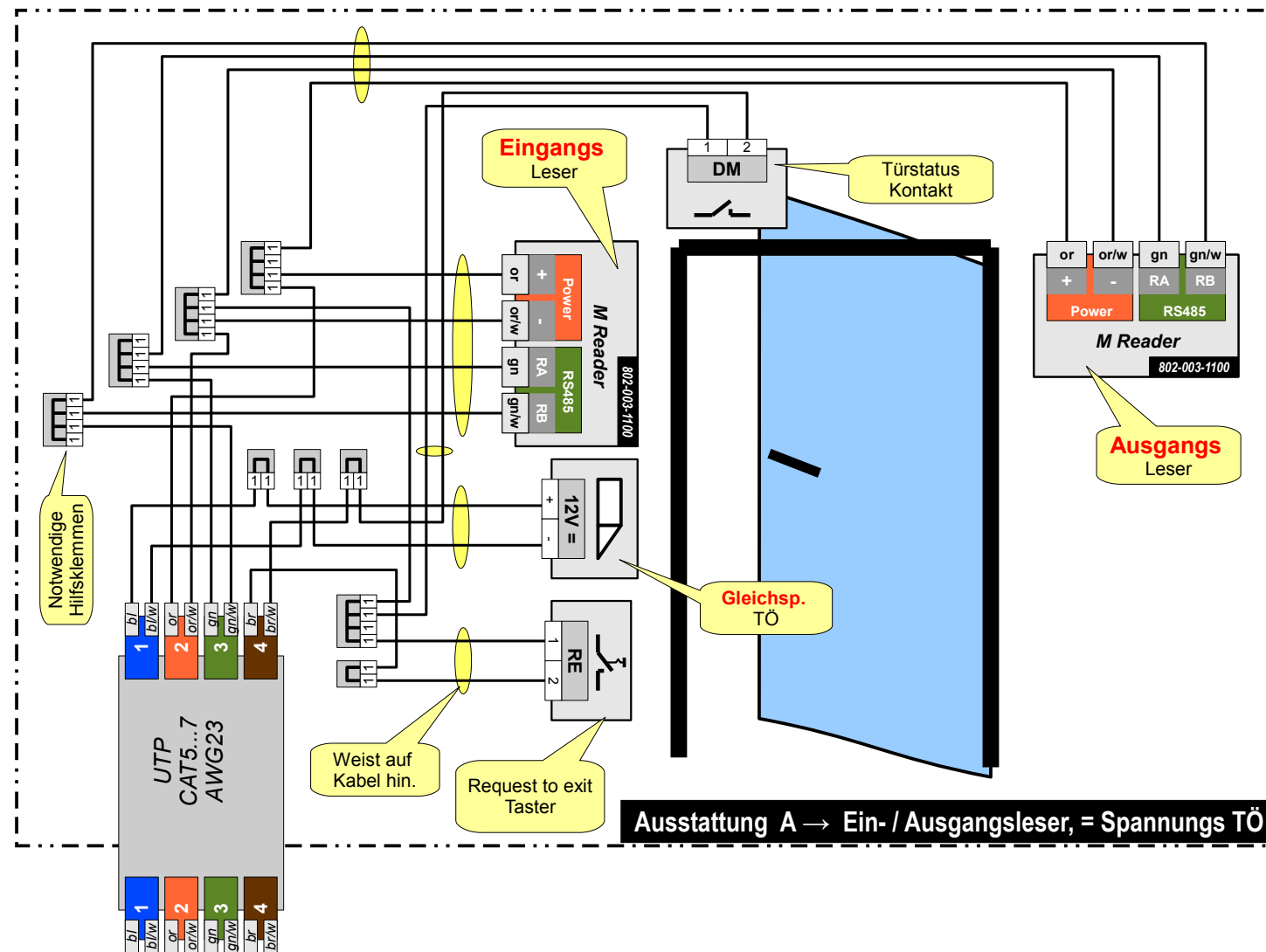

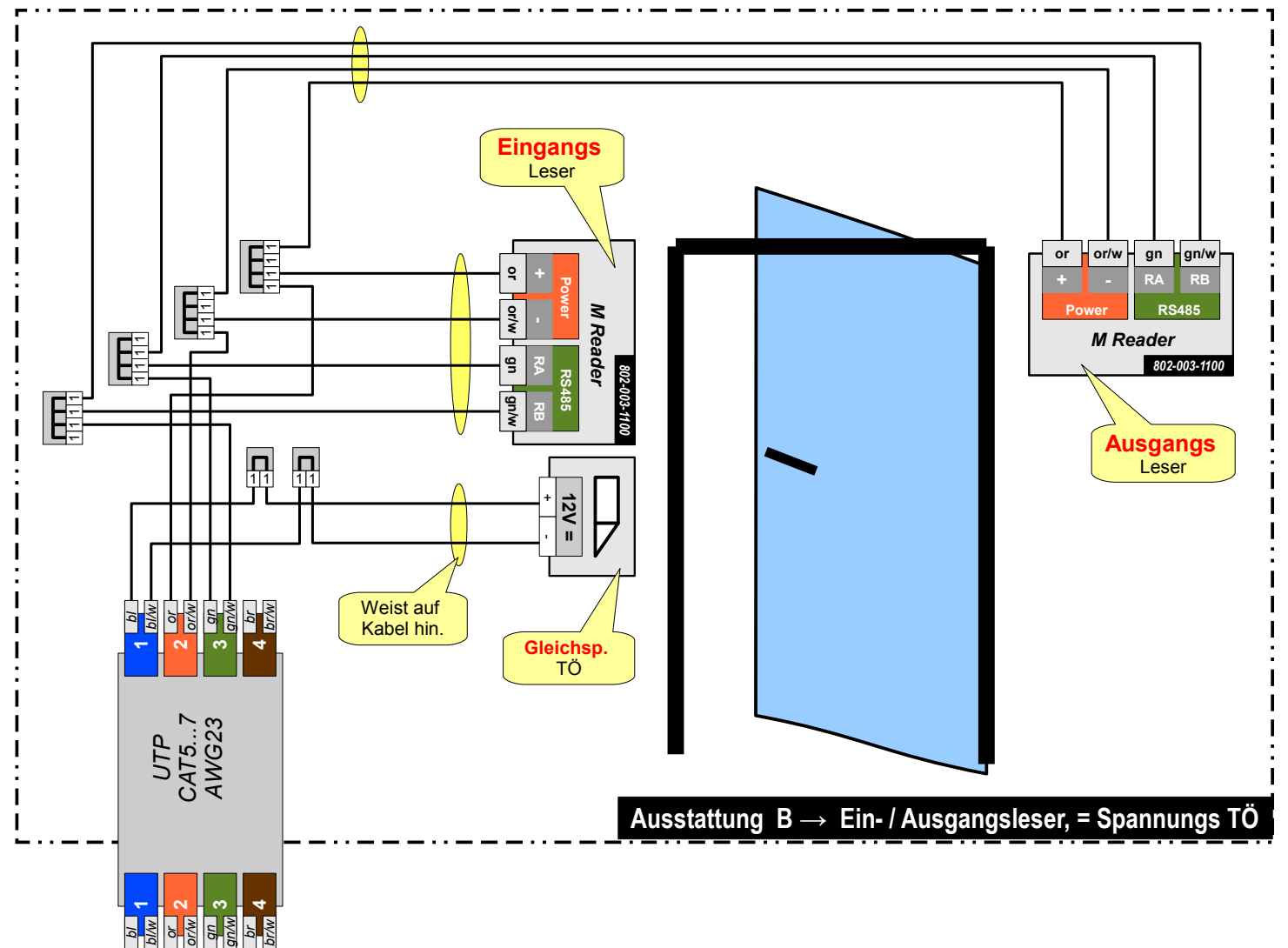Angeschlossen an
den TIF (door) 1...4
BCM Zentrale



Angeschlossen an
den TIF (door) 1...4
BCM Zentrale

Alternative zu Gleichspannungs TÖ
die **MEDIATOR** Ansteuerung.
(siehe hier)

Wichtiger Hinweis:

Alle Schaltungen für Gleichspannungs-Türöffner verwenden Ruhestrom Türöffner.
→ entriegelt OHNE Spannung !

Home

DIN A3 hoch			
BCM Basisschaltpläne, NL Leser			
Variante L21			
Ein- Ausgangsleser / =Spannungs TÖ			
TCS	TürControlSysteme AG		Autor: Henry Winkelmann
	Geschwister-Scholl-Str. 7		Version: 10 Seite: 4 von: 31
	39307 Genthin		zuletzt bearbeitet: 20.1

